

Interrogation de cours n°3

- ★ Établir la relation d'association en série de deux condensateurs idéaux de capacité respectives C_1 et C_2 .

- ★ Établir la relation d'association en parallèle de deux bobines idéaux d'inductance respectives L_1 et L_2 .

- ★ Représenter un générateur de Thévenin et établir en convention générateur sa relation tension/intensité.

- ★ Établir la relation de pont diviseur de tension.

- ★ À quelle condition peut-on considérer un ampèremètre comme étant idéal ?

- ★ Donner les relations vérifiées par un interrupteur respectivement ouvert et fermé.